

Especificación del diseño:

Describir un sistema divisor / multiplicador de números binarios microprogramado. El multiplicador utilizará como operandos dos números de 16 bits; el divisor utilizará un divisor de 16 bits y un dividendo de 32 bits. Por medio de las señales done y go, el sistema utilizará un protocolo tipo handshake para controlar el flujo de datos que entran y salen. La señal de control op selecciona el tipo de operación que se desea realizar. Los datos deben entrar por dos puertos, uno para cada operando, los puertos serán los mismos sin importar la operación que se vaya a realizar. En el caso de el puerto correspondiente el dividendo, cuando se esté leyendo de él uno de los multiplicandos, se tomarán los 16 bits menos significativos. Similarmente, el cociente de la división se colocará en los bits menos significativos del puerto de salida. Un diagrama de bloques de alto nivel se observa a continuación:

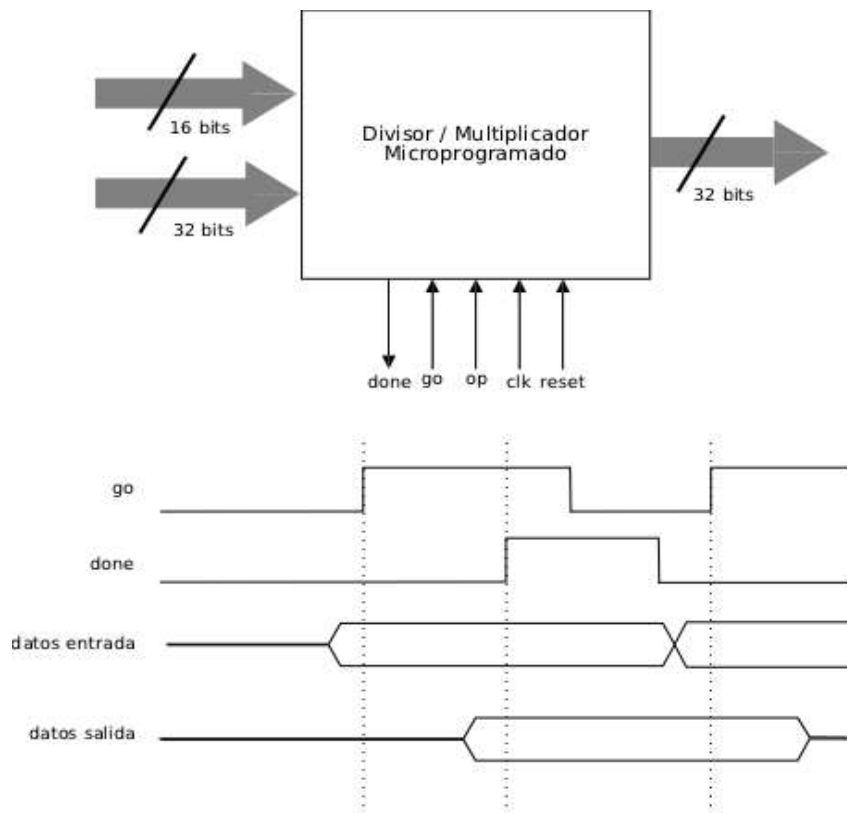


Diagrama de temporización para las señales del protocolo.

Descripción del diseño:


El diseño fue modularizado de la siguiente forma:

1. Controlador microprogramado:

Contiene la descripción del controlador, la memoria del microprograma, los registros de dirección

(PC) y de instrucción (IR), el incrementador de direcciones, el multiplexor o selector de condiciones y el selector de salto condicional. Esta descripción se halla en el archivo controlador.v. La memoria de programa se carga del archivo programa.dat.

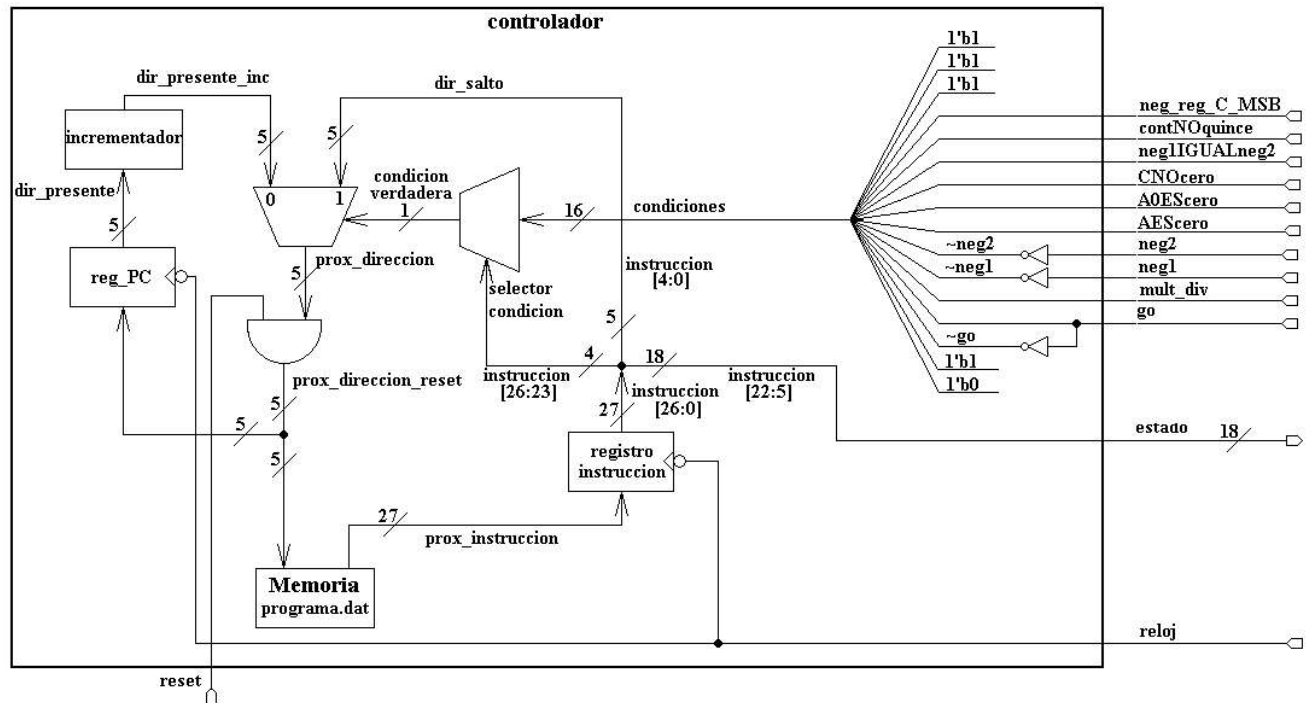La estructura del módulo controlador puede apreciarse en el siguiente diagrama:




2. Módulos de descripción de los registros:

Los registros utilizados en el diseño del divisor/multiplicador microprogramado, así como su utilización según la operación requerida es la siguiente:

| Nombre de registro | Tamaño (bits) | Función en Multiplicación | Función en División |
|--------------------|---------------|---------------------------|---------------------|
| A | 16 | Multiplicador | Divisor |
| B | 16 | Multiplicando | Cociente |
| C | 32 | Producto | Dividendo |
| D | 4 | contador | contador |
| neg1 | 1 | Signo multiplicador | Signo Divisor |
| neg2 | 1 | Signo multiplicando | Signo Dividendo |
| done | 1 | Señal protocolo | Señal protocolo |
| mult_div | 1 | Bandera multiplicación | Bandera división |

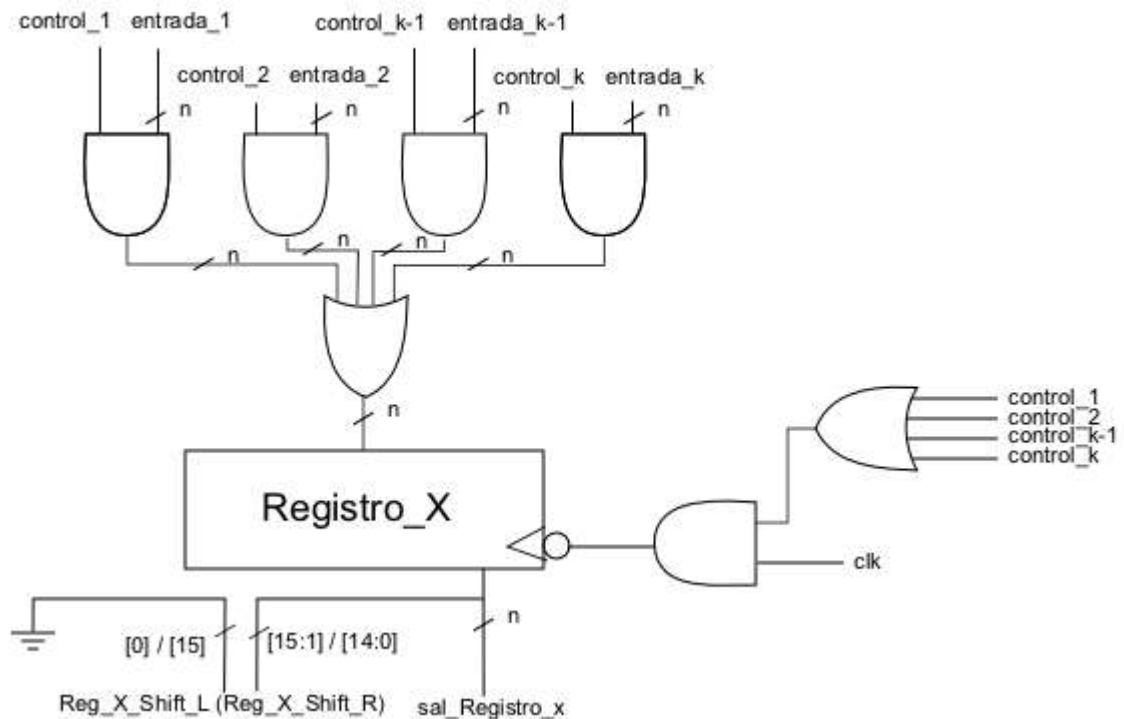La descripción de cada uno de estos registros junto con su lógica de entradas y control de selección se hizo de una manera prácticamente estándar, siguiendo prácticamente un “machote”, con algunas excepciones que se mencionarán más adelante. La estructura que siguen en general presenta la siguiente forma:



Como se observa, existe opcionalmente un alambrado para hacer desplazamientos hacia la izquierda, o hacia la derecha que pueden reingresar como entradas al registro. El código de Verilog correspondiente presenta también una estructura similar en casi todos los casos, de la siguiente forma:

```
//registro X con su respectivo control
module regX_con_ctrl(clk,ctrl_1,ctrl_2,ctrl_n,ent_1,ent_2,ent_n,sal_X);

    input clk, ctrl_1, ctrl_2,ctrl_n; //entradas de control
    input [n-1:0] ent_1,ent_2,ent_n; //entradas de datos
    output [n-1:0] sal_X;

    reg [n-1:0] X;

    wire selecc_cont; //control del registro
    wire [n-1:0] X_shift_r;

    //control del registro
    assign selecc_cont = (clk &(ctrl_1 | ctrl_2 | ctrl_n));

    //alambrado para el desplazamiento
    assign X_shift_r [n-2:0] = X[n-1:1];
    assign X_shift_r [n-1] = 1'b0;

    //alambrado de salida
    assign sal_X = X;

    //logica de seleccion
    always @ (negedge selecc_cont) //en flanco negativo asigna valor de ent
    //al registro, segun señal de control
    begin
        if (ctrl_1)
            X <= ent_1;
        else if (ctrl_2)
            X <= ent_2;
        else if (ctrl_n)
            X <= ent_n;
    end

endmodule
```

En este caso en particular se presenta el caso de un desplazamiento a la derecha, pero también se pueden realizar hacia la izquierda cambiando simplemente las siguientes líneas:

```

wire [n-1:0] X_shift_l;

//alambrado para el desplazamiento
assign X_shift_l [n-1:1] = X[n-2:0];
assign X_shift_l [0] = 1'b0;


```

Ahora, para cada caso particular del registro, las señales de control de selección como de entrada son variadas, dependiendo de la función que realice cada registro.

A continuación se presenta una tabla que resume las señales de control específicas y las entradas seleccionadas para cada caso para cada uno de los registros (excepto las excepciones que se presentarán más adelante):

| Registro | n | Señal Control | Entrada Seleccionada | Shift? |
|----------|----|---------------|----------------------|--------|
| A | 16 | initDiv | Input_1 | R |
| | | initMult | Input_1 | |
| | | assignZ_to_A | Z[15:0] (ALU) | |
| | | Shift_A | A_Shift_r | |
| B | 16 | initDiv | 16'h0000 | L |
| | | initMult | Input_2[15:0] | |
| | | assignZ_to_B | Z[15:0] (ALU) | |
| | | Shift_B | B_Shift_l | |
| D | 4 | initDiv | 4'hF | n/a |
| | | initMult | | |
| | | assignZ_to_D | Z[3:0] (ALU) | |
| done | 1 | initDiv | 1'b0 | n/a |
| | | initMult | | |
| | | done_1 | 1'b1 | |
| neg1 | 1 | initDiv | MSB_A | n/a |
| | | initMult | | |
| neg2 | 1 | initDiv | MSB_C | n/a |
| | | initMult | MSB_B | |
| mult_div | 1 | initDiv | mult_div (input) | n/a |
| | | initMult | | |
| C* | 32 | initDiv | Input_2[31:0]* | R/L |
| | | initMult | 16'h00000000 | |
| | | assignZ_to_C | Z[31:0] (ALU) | |
| | | CHi_assign_Z* | Z[15:0] (ALU)* | |
| | | Shift_C_right | * | |
| | | Shift_C_left | * | |

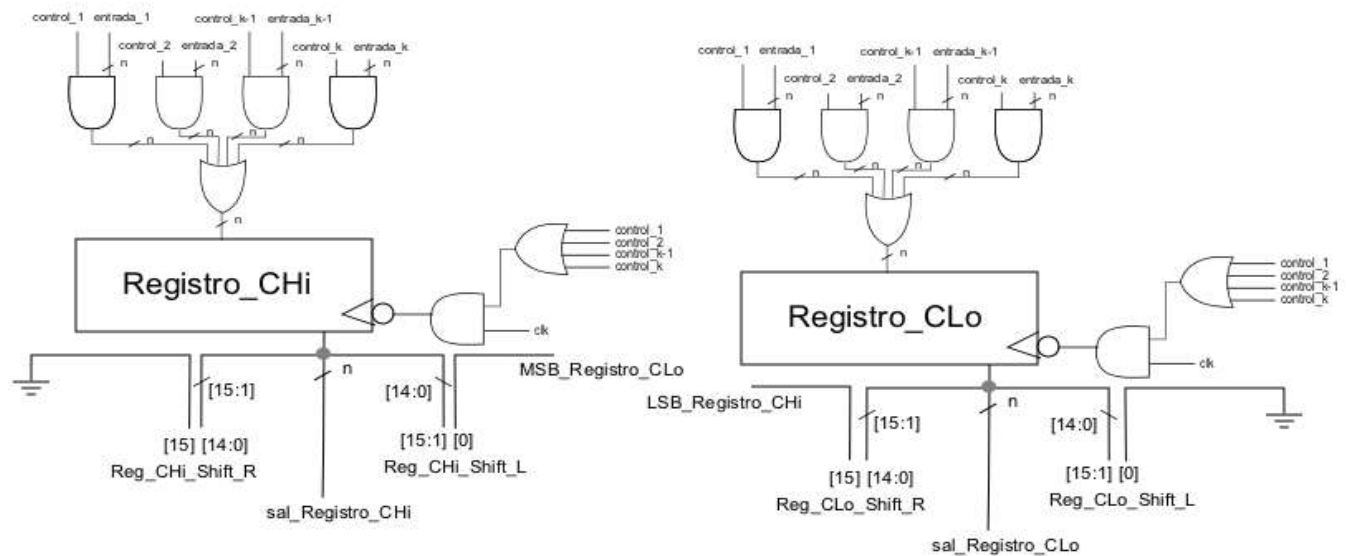El registro C, requiere una descripción es un tanto más compleja que los otros, siendo la excepción antes mencionada. Lo que se hizo fue dividirlo en parte alta (CHi) y parte baja (CLo) describiendo cada parte como un registro independiente, y por tanto el “registro C” era más que todo un módulo de más alto nivel, donde se instancian las partes baja y alta para formar el todo.




Como se observa, los registros CHi y CLo están interconectados entre sí para que puedan hacer desplazamientos tanto a la derecha como a la izquierda. Además, la parte alta de C puede recibir la parte baja de la salida de la ALU, para realizar operaciones especiales. Por tanto, se presenta también un resumen de las señales de control de estos registros y sus respectivas entradas:

| Registro | n | Señal Control | Entrada Seleccionada | Shift? |
|----------|----|---------------|----------------------|--------|
| CHi | 16 | initDiv | Input_2[31:16] | R/L |
| | | initMult | 16'h0000 | |
| | | assignZ_to_C | Z[31:16] (ALU) | |
| | | CHi_assign_Z | Z[15:0] (ALU) | |
| | | Shift_C_right | CHi_shift_r | |
| | | Shift_C_left | CHi_shift_l | |
| CLo | 16 | initDiv | Input_2[15:0] | R/L |
| | | initMult | 16'h0000 | |
| | | assignZ_to_C | Z[15:0] (ALU) | |
| | | Shift_C_right | CLo_shift_r | |
| | | Shift_C_left | CLo_shift_l | |

 
3. ALU Conductual

La ALU se trabajó completamente como un módulo con entradas y salidas de 32 bits. Por tanto resultaba necesario extender el signo en aquellos operandos que tenían una longitud menor. La estructura de la ALU es la siguiente:



 4. El cascarón

El cascarón es básicamente el conjunto de módulos que conforman el divisor/multiplicador microprogramado, pues es ahí donde se instancian el conjunto de registros, el controlador y la ALU. Además, se hacen las conexiones correspondientes que reparten la microoperación proveniente del controlador en señales de control que van hacia los diferentes registros, a la ALU, etcétera. En este módulo también se incluye un selector de salida que dependiendo de la operación que se realice, tira el valor del resultado correspondiente hacia el exterior del dispositivo (C en el caso de la multiplicación y B en el caso de la división). La salida del cascarón es de 32 bits, por lo que debe extenderse el signo de B en caso de que este sea elegido. La elección de la salida entre el valor de un registro y el otro se hace por medio del valor que se haya guardado en el registro de `mult_div`. Este selector se puede apreciar en el siguiente ejemplo:



También en este cascarón se definen las condiciones que son generadas por los registros y que son sensadas por el controlador para saber si debe hacer saltos en el flujo del programa.

Microcódigo:

El microprograma ejecutado en el controlador se especifica en la siguiente tabla:

| m Instrucción | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|---|---|---|-------------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|--------------------------|----|----|------------------------|----|----|--------------------|----|----|----|----|-----------------|----------------------------|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| dir | Selección de Condiciones | | | | Asignacion de registros | | | | | | | | | | | | Selección de operaciones | | | Selección de operandos | | | Dirección de Salto | | | | | | | |
| | X | X | X | X | InitDiv | InitMult | done <= 1 | A<=z | A>>1 | B<<1 | B<=z | C<=z | C>>1 | C<<1 | Chi<=1 | D<=z | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wait(go) | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | if(!mult_div) | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 0 | init div | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 | if(divisor) | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | if(negdivisor) | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | 0 | divisor = -divisor | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | if(negdividend) | | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | 0 | dividend=-dividend; | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 0 | quotient<<1;dividend<<1; | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | x | x | 0 | divisor | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | if(Dividend_noCero) | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | quotient = quotient +1 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 0 | +divisor | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | x | x | x | x | 0 | cont=cont+1 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | repeat_loop | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 | if(negDivisor=negDividend) | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 | quotient = -quotient | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 0 | init mult | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | if(negMpy) | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | 0 | myMpy=-myMpy | |
| 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | if(negMend) | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | x | x | 0 | myMend=-myMend | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | if(myMpy[0]) | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | 0 | prod=prod+{mend,16'h0000} | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 0 | prod>>1 ; myMpy >> 1 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | x | x | x | x | 0 | cont=cont+1 | |
| 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | repeat_loop | |
| 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 | if(negMpy = negMend) | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | 0 | prod=-prod | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 0 | done = 1 | |
| 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | wait(~go) | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | end |

La zona sombreada corresponde al algoritmo de multiplicación. Las primeras dos microinstrucciones junto con las últimas tres son comunes para ambos algoritmos. Ellas se encargan del manejar el protocolo «handshake» y de chequear la señal de control «mult_div», que define qué operación se desea realizar con los datos que se encuentran en los puertos de entrada. Observe que en las intrucciones init div e init mult se inicializan todos los registros, incluyendo done. En el flanco negativo correspondiente a esas microinstrucciones se capturan los datos que están en los puertos de entrada, al mismo tiempo que se pone en bajo la salida de control done. Cuando done es puesta en alto en la antepenúltima instrucción, el resultado de la operación está disponible en el puerto de salida.

Decodificación de la selección de condiciones, operaciones y operandos:

| Selección de Condiciones | |
|--------------------------|-------------|
| 0 0 0 0 | Falso |
| 0 0 0 1 | Verdadero |
| 0 0 1 0 | ~go |
| 0 0 1 1 | go |
| 0 1 0 0 | mult/div |
| 0 1 0 1 | ~neg1 |
| 0 1 1 0 | ~neg2 |
| 0 1 1 1 | AesCero |
| 1 0 0 0 | A[0]esCero |
| 1 0 0 1 | CesNeg |
| 1 0 1 0 | neg1=neg2 |
| 1 0 1 1 | cont_no_\$F |

| Selección de operaciones | |
|--------------------------|-----|
| 0 0 0 | NOP |
| 0 0 1 | x+y |
| 0 1 0 | x-y |
| 0 1 1 | x+1 |
| 1 0 0 | -x |

| Selección de operandos | |
|------------------------|--------------|
| 0 0 0 | NOP |
| 0 0 1 | x=A |
| 0 1 0 | x=B |
| 0 1 1 | x=C |
| 1 0 0 | x=Chi, y = A |
| 1 0 1 | x=Chi, y = B |
| 1 1 0 | x=D |

Simulación:

El sistema es compilado utilizando el archivo de proyecto mult_div_prog.prj. El comando para la compilación es:

```
$>iverilog -c mult_div_prog.prj -o mult_div_prog.vvp
```

Se genera el ejecutable mult_div_prog.vvp, que corre mediante el programa vvp:

```
$>vvp mult_div_prog.vvp
```

El resultado del paso anterior debería ser igual al siguiente:

VCD info: dumpfile mult_div_prog.vcd opened for output.

Prueba No. 1. Operacion: multiplicacion

multiplicando 1 = 0011010100100100

multiplicando 2 = 0101111010000001

producto esperado = 00010011100111011111111100100100

producto obtenido = 00010011100111011111111100100100

Prueba No. 2. Operacion: division

dividendo = 10000100100001001101011000001001

divisor = 0101011001100011

cociente esperado = 1111111111111111110010000110100

cociente obtenido = 1111111111111111110010000110100

Prueba No. 3. Operacion: multiplicacion

multiplicando 1 = 0111101100001101

multiplicando 2 = 1001100110001101

producto esperado = 11001110110000011000101100101001

producto obtenido = 11001110110000011000101100101001

.

Prueba No. 99. Operacion: multiplicacion

multiplicando 1 = 1110010011111010

multiplicando 2 = 1110111001100001

producto esperado = 00000001110111000010111010111010

producto obtenido = 00000001110111000010111010111010

Prueba No. 100. Operacion: division

dividendo = 00001011100101000000100100010111

divisor = 0111100010100001

cociente esperado = 000000000000000000001100010010010

File Edit Search Time Markers View Help

VCD loaded successfully.
[249] facilities found.
[456811] regions found.

Zoom Page Fetch Disc Shift

From: 0 sec
To: 19523 sec

Maximum Time
19523 sec
Current Time
173 sec

Signals

Time

```
+ reloj=0
+ BancoPruebas.reset=1
+ div/mult=1
+ done=1
+ go=1
+ entrada_16=$5E81
+ entrada_32=$12153524
+ salida=$139DFF24
+ salida_ideal=$139DFF24
+ PC=30
+ IR=$180001E
+ A=$0000
+ B=$3524
+ C=$139DFF24
+ D_(cont)=$F
```

Waves

sec 154 sec 161 sec 168 sec

\$5E81 \$5663

\$12153524 \$8484d609

\$273BFE48 \$139DFF24 \$00000000

\$139DFF24 \$FFFF434

26 22 24 25 26 27 29 30 31 0 1

\$00+\$5800016 \$4000018 \$00440XX \$0000bXX \$5800016 \$500001D \$01000XX \$180001E \$0800000 \$1400000

\$0000 \$5663

\$3524 \$0000

\$273BFE48 \$139DFF24 \$8484d609

SD SE SF

Aquí se observan los ciclos de reloj alrededor de los cuales se finaliza la primera operación. El cursor está colocado en el momento que «done» se levanta. En ese momento, el registro «salida» posee en resultado de la multiplicación, idéntico al obtenido en el registro «salida_ideal» contra el cual el probador determina si la operación fue realizada con éxito o no. La señal «go» es bajada por el probador, que se encarga de generar nuevos operandos e invertir la señal «div/mult» para alternar la operación. El sistema multiplicador/divisor, por su parte, baja la señal «done». El probador sensa esto, y en siguiente flanco negativo, «go» es levantada para que se inicie una operación.